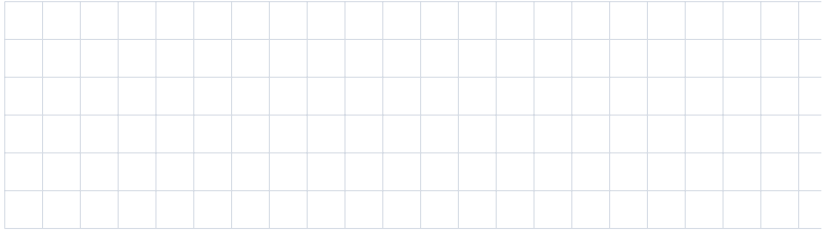




- /2 3. Indiquer s'il se comporte comme un générateur ou comme un récepteur. Justifier.



- /2 4. Donner la valeur des grandeurs inconnues dans le circuit ci-dessous.

